

## Elektrische circuits

Academiejaar 2020 – 2021


Groep 6

### elektrische circuits

Dit zijn grafische modellen van de elektrische circuits die we nodig hebben om ons wagentje ineen te steken.

#### 1 afstandssensor

Dit is de visualisatie van het circuit tussen de afstandssensor en de microcontroller.

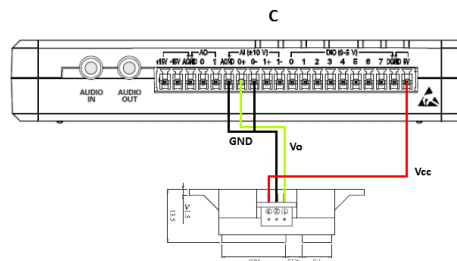


Figuur 1: elektrisch circuit afstandssensor

#### 2 reflectiesensor

Dit is de visualisatie van het circuit tussen de reflectiesensor en de microcontroller.

### besluit

Dit document toonde al onze elektrische circuits die we in de loop van dit vak zullen nodig hebben.

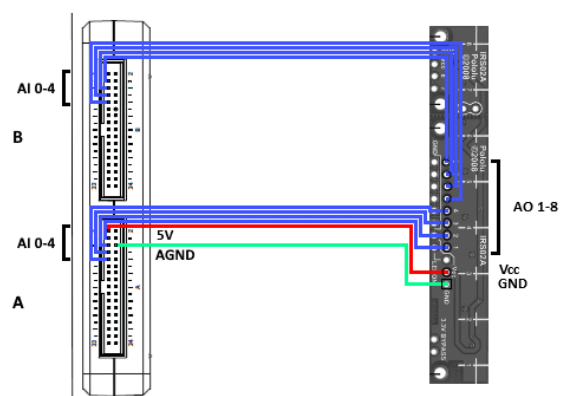

Figuur 2: elektrisch circuit reflectiesensor